

findet sich in Elektor Heft 5/74 bzw. im Buch "273 Schaltungen".


**Stückliste.**

**Widerstände:**  
 R1, R2 = 2k7  
 R3 = 68 k  
 R4 = 15 k  
 R5, R6 = 150 Ω  
 P1, P2 = 2k2 Trimmer

**Kondensatoren:**  
 C1, C2 = 1n5  
 C3, C4 = 100 μ/6 V

**Halbleiter:**  
 D1 ... D8 = DUG  
 IC1 = N1, N2, N6, N7 = 7400  
 IC4 = N3, N4, N5 = 7400  
 IC2 = 7490  
 IC3 = 7442  
 IC5, IC6 = 74193  
 IC7 = 7473

**Diverses:**  
 S1 = Drucktaster 1x EIN

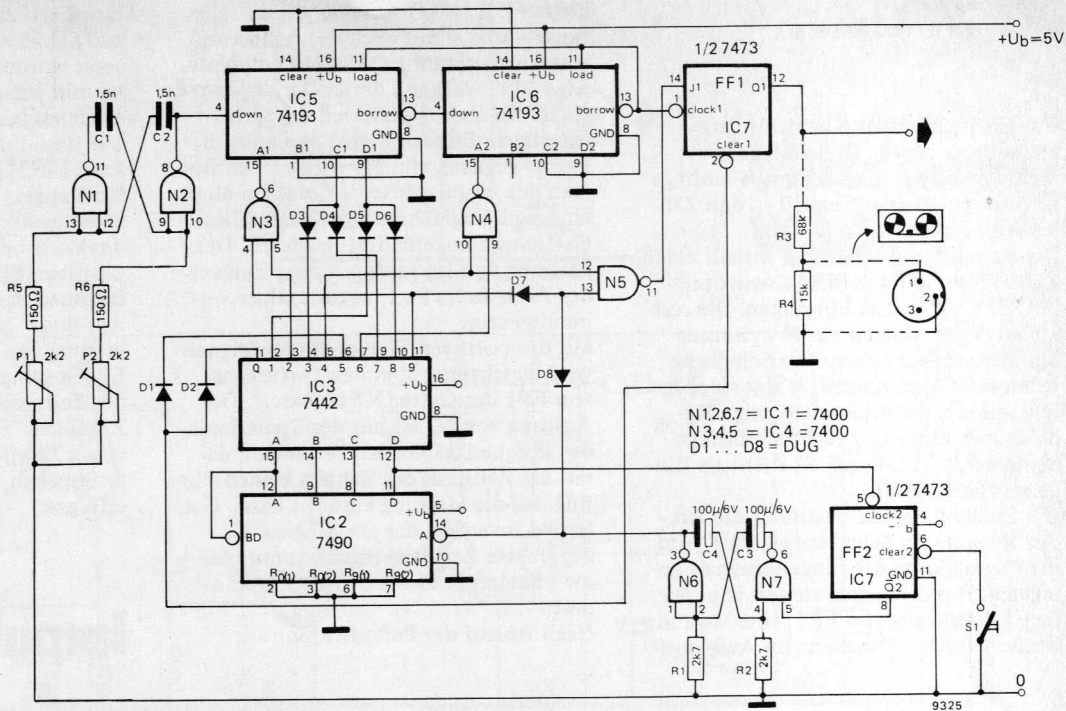

# Programmierbare Glocke

